




上田研 ゼミ

Hybrid系の計算アルゴリズム —LEDホタルの結合系の解析にむけて—


川上 博

2014(H26).04.21

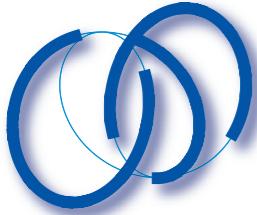

話の概要

oneStepMaps

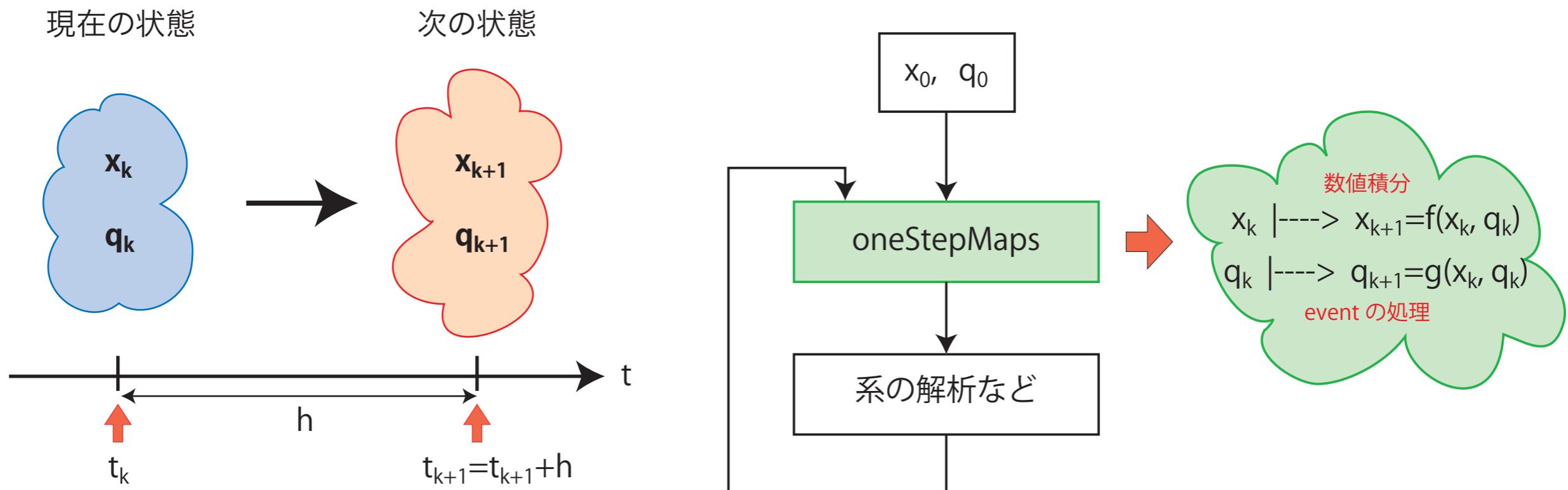


アナログ状態 x_k とディジタルモード q_k を 1 キザミ進めること



イベントの処理

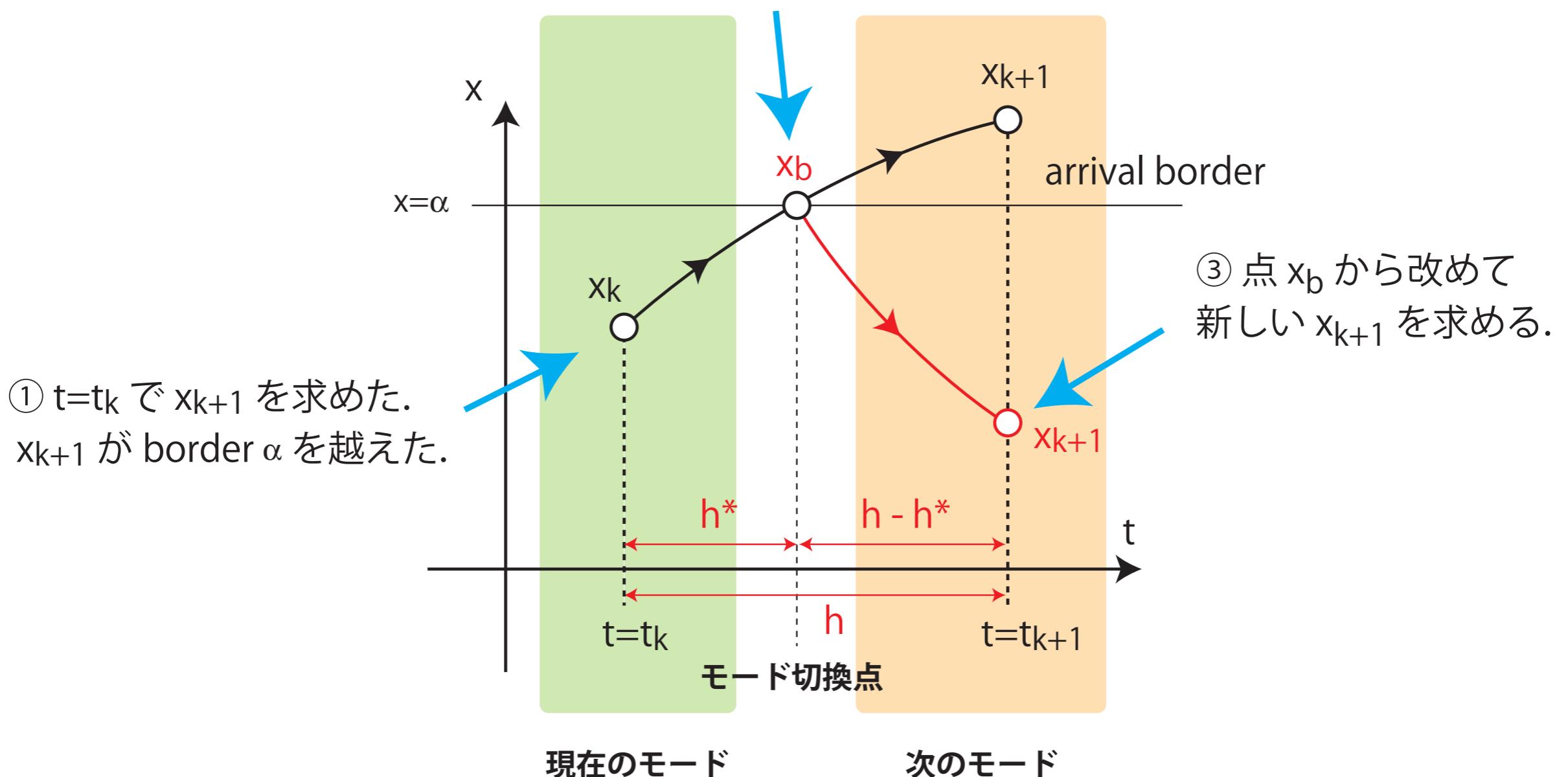
② キザミ h^* を求め, arrival border α 上の点 x_b を求める.






ディジタル部分系の扱い

D FF

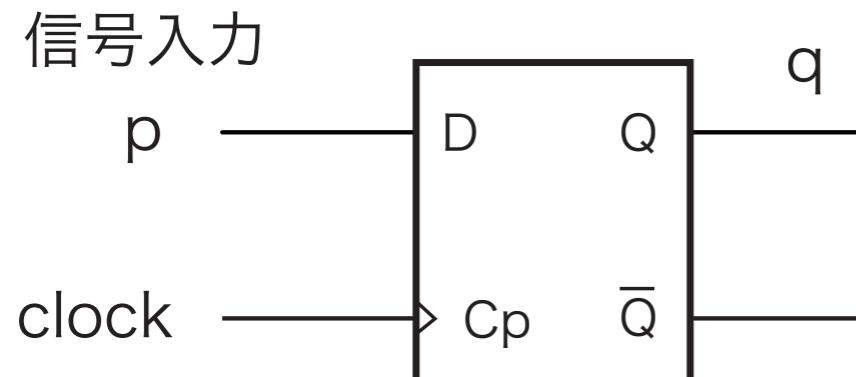


mode transition diagram

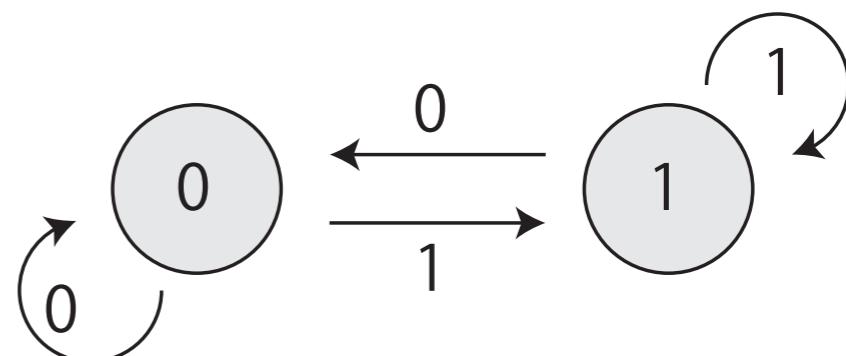


mode transition table

現在のモード	入力	次のモード
q_k	p_k	q_{k+1}
0	0	0
	1	1
1	0	0
	1	1

wave forms

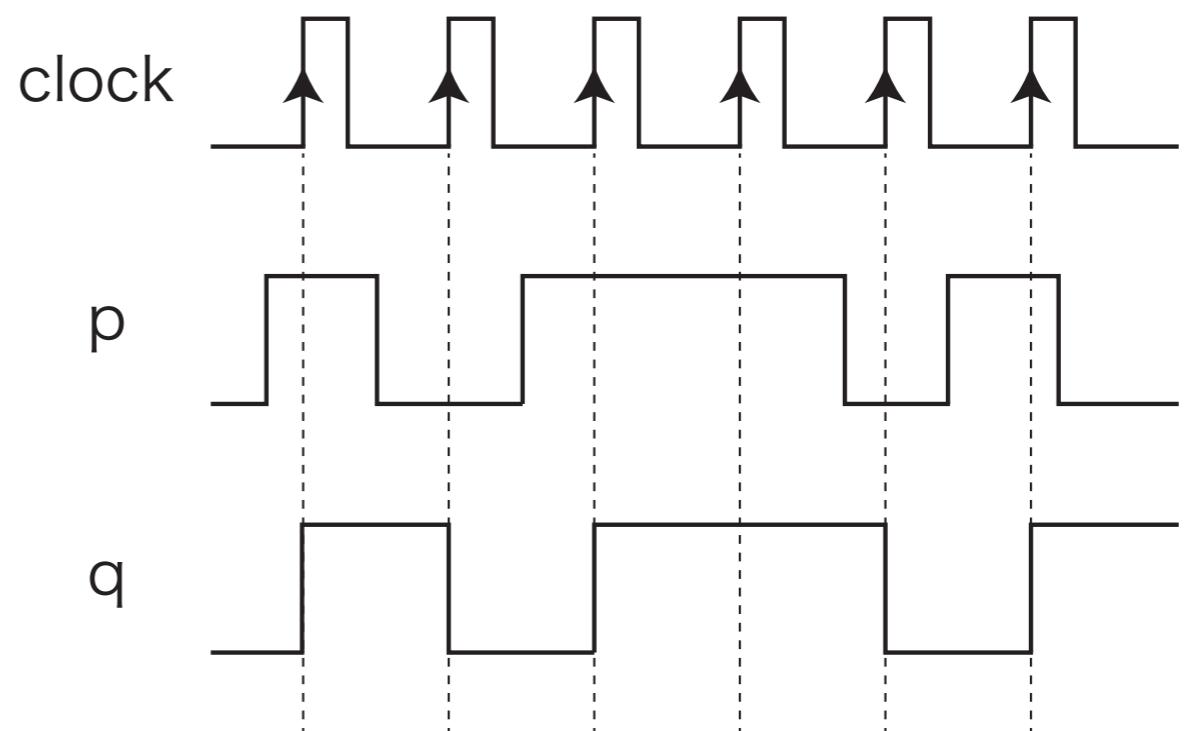


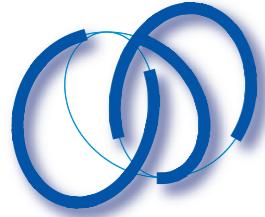


D Flip Flop

```
int oneStepMaps(int q, int p){  
    switch (q) {  
        case 0:  
            if (p==1) { q=1; }  
            break;  
        case 1:  
            if (p==0) { q=0; }  
            break;  
        default:  
            break;  
    }  
    return q;  
}
```
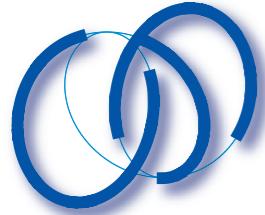
```
int oneStepMaps(int q, int p){  
    return p;  
}
```



Linear Feedback Shift Register

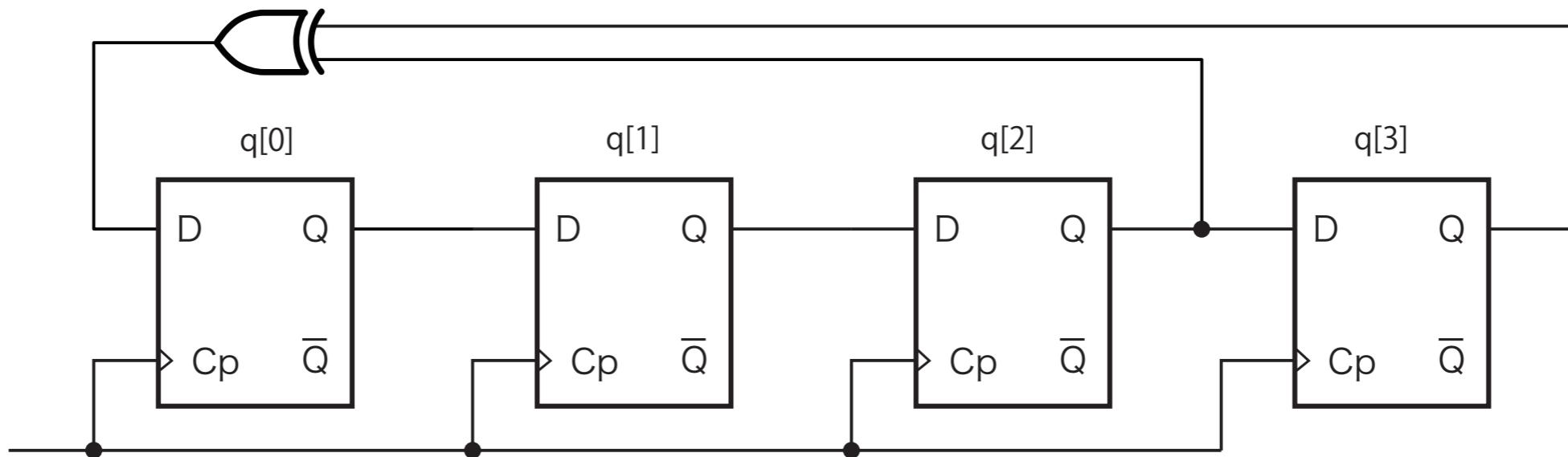


クロック入力

```
void nextMode(int q[]){
    int temp1,temp2;

    temp1=q[3]; temp2=q[2];
    q[3]=q[2]; q[2]=q[1]; q[1]=q[0];
    q[0]=temp1^temp2;
}
```

RC Square Wave Oscillator

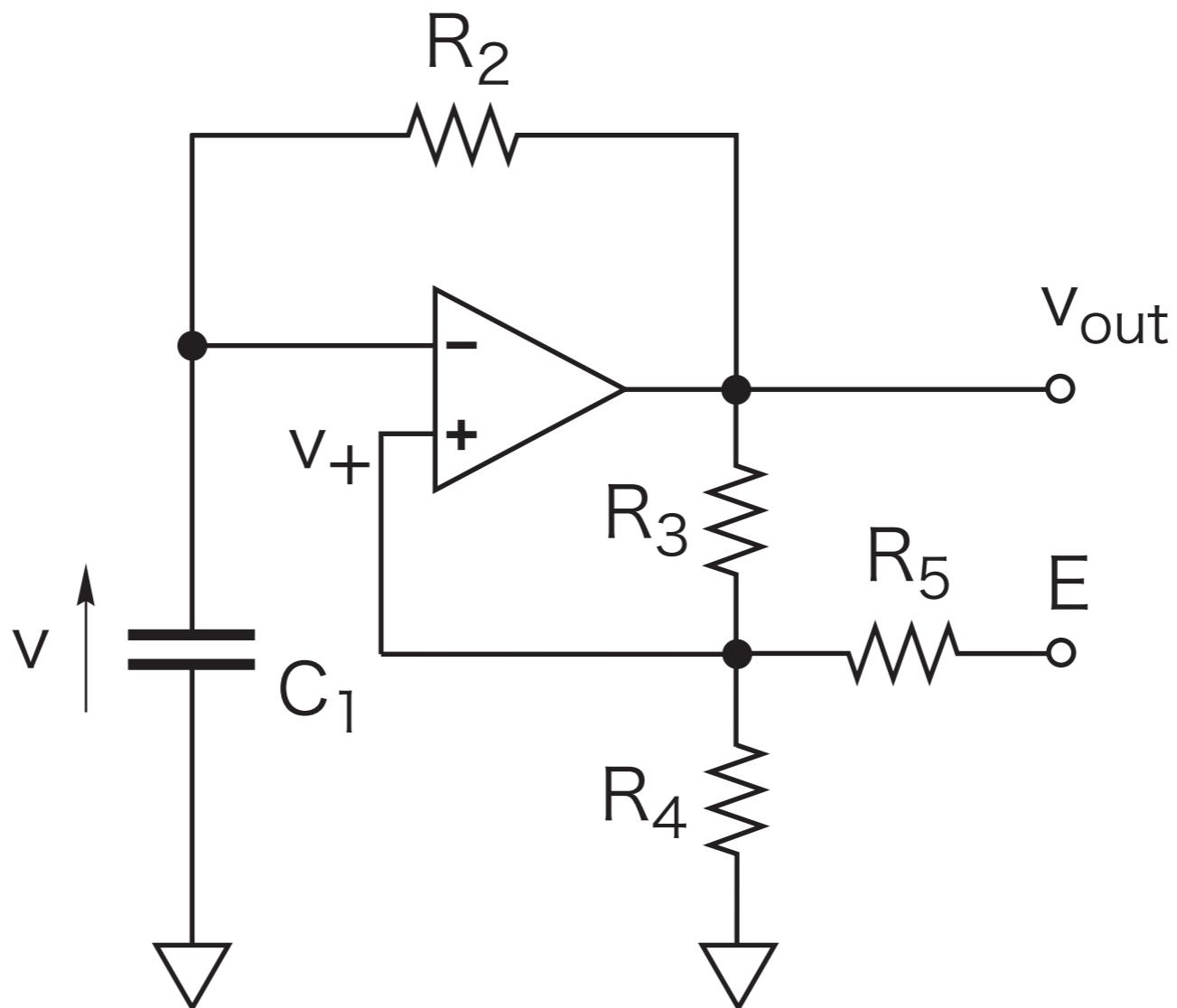



```
void oneStepMaps(void){  
  
    runge(1,h,x,tt, q);  
    switch (q[0]) {      // define arrival border function  
        case 0:  
            bdrB[0]=betaOff;  
            break;  
        case 1:  
            bdrA[0]=alphaOff;  
            break;  
        default:  
            break;  
    }  
    switch (q[0]) {      // mode transition  
        case 0:  
            if (x[0]<bdrB[0]) { q[0]=1; }  
            break;  
        case 1:  
            if (x[0]>bdrA[0]) { q[0]=0; }  
            break;  
        default:  
            break;  
    }  
}
```